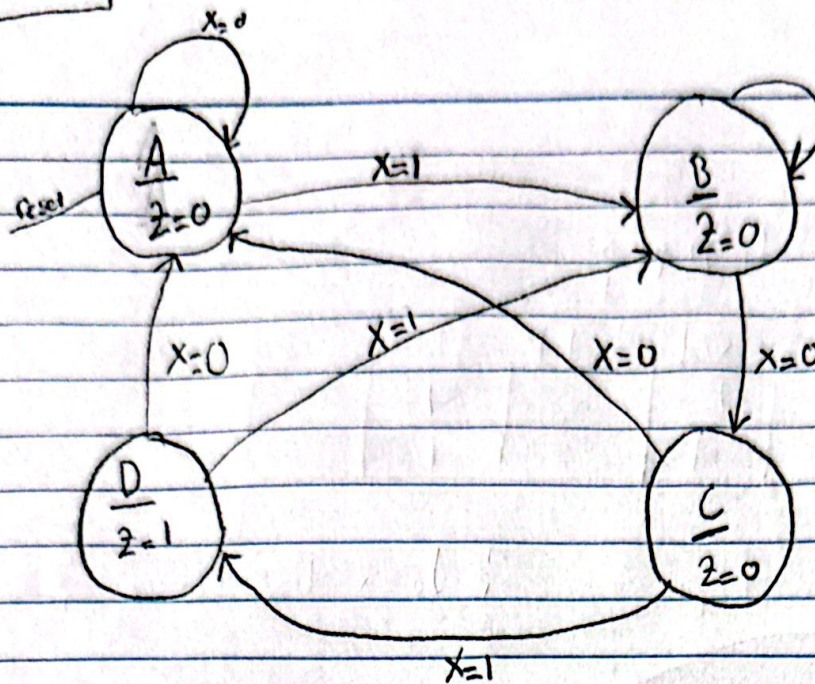


insert star here

Create Moore Finite State Diagram



101101
10101

Non overlapping Moore
Machine sequence 101

A=00 B=01 C=10 D=11

Generate Truth Table

| | Current State | | Input x | | | |
|---|---------------|-------|---------|-------|-------|---|
| | q_1 | q_0 | | d_1 | d_0 | |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | C |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | D |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | B |

OG Table


| | Current State | | Output z |
|---|---------------|-------|----------|
| | q_1 | q_0 | |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 1 | 0 |
| C | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 1 |


$$d_0 = x$$

$$d_1 = \begin{matrix} \bar{q}_1 & q_0 & \bar{x} \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix} + \begin{matrix} q_1 & \bar{q}_0 & x \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

| | | | | |
|-------|----------------|----|----|----|
| 2^1 | 10×00 | 01 | 11 | 10 |
| 1 | | 1 | | 1 |
| 0 | | 1 | | 1 |
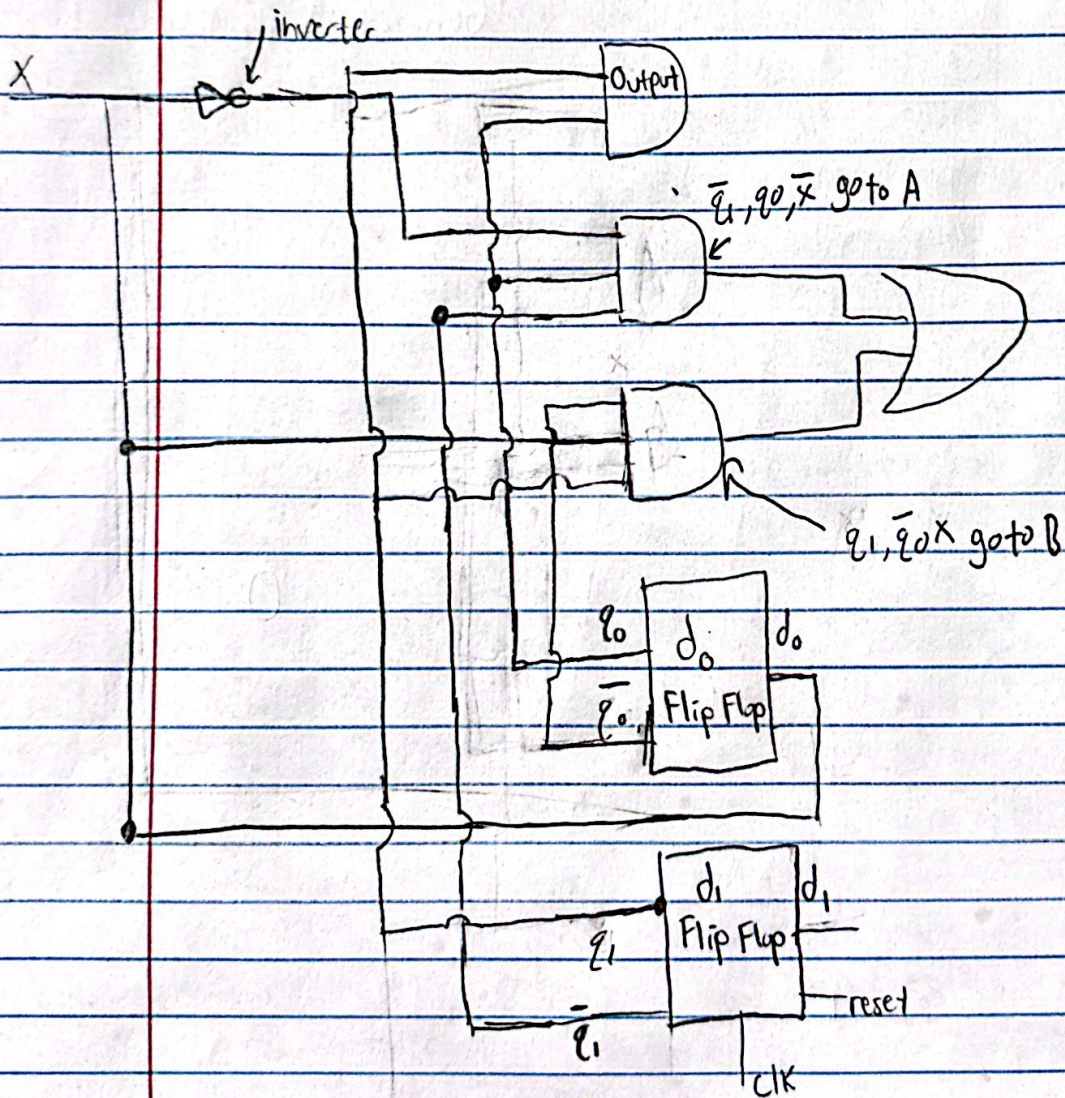
$$d_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{x} + q_1 \bar{q}_0 x \quad \{ d_0 = x \text{ from before} \} \quad z = q_1 q_0$$



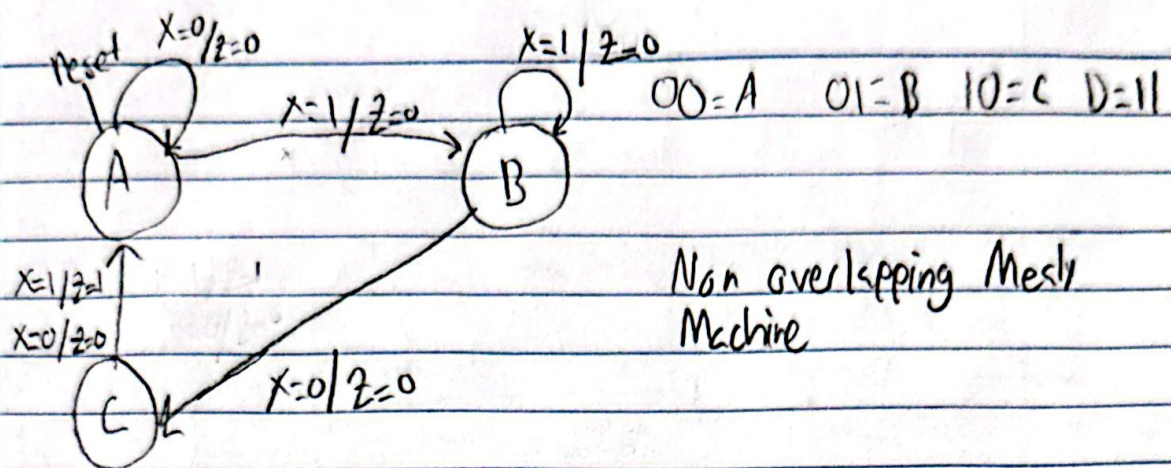

| Current State | | Input X | Next State | | | Z |
|---------------|-------|---------|------------|-------|---|---|
| q_1 | q_0 | | d_1 | d_0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | C | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | X | X | 0 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 0 |

Condition

| | q_1 | q_0 | Input X | Z |
|---|-------|-------|---------|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 | 1 | 1 |
| X | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | 1 | 1 | 1 | 0 |

$d_1 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 \bar{x}$
 $d_0 = \bar{q}_1 x$
 $Z = q_1 \bar{q}_0 x$

$$d_1 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 \bar{x}$$

$$d_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 x + \bar{q}_1 q_0 x$$


$$\bar{q}_1 x (\bar{q}_0 + q_0)$$

$$d_0 = (\bar{q}_1 x)$$

$$Z = q_1 \bar{q}_0 x$$

Draw circuit
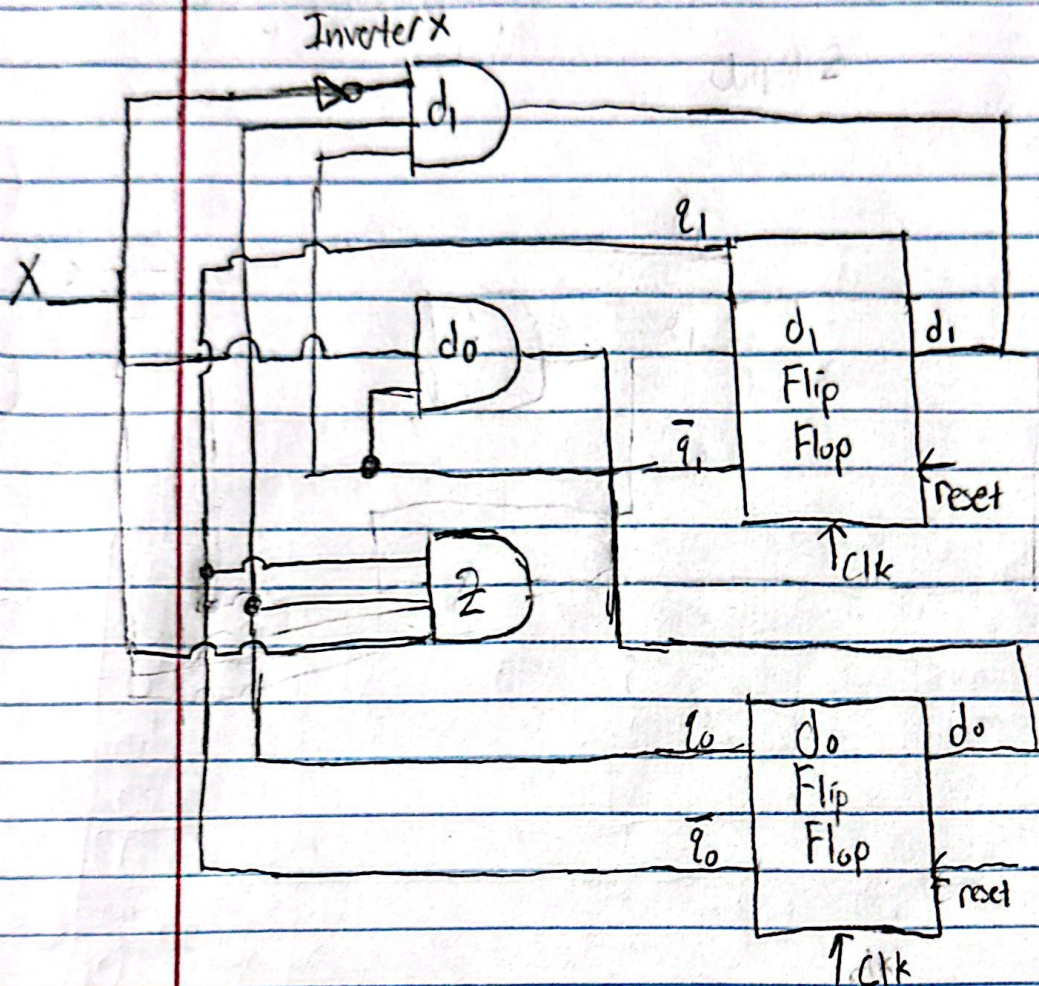
$$d_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{x} \quad d_0 = \bar{q}_1 x \quad z = q_1 \bar{q}_0 x$$



Moore Sequence recognizer detects overlapping sequence 001

