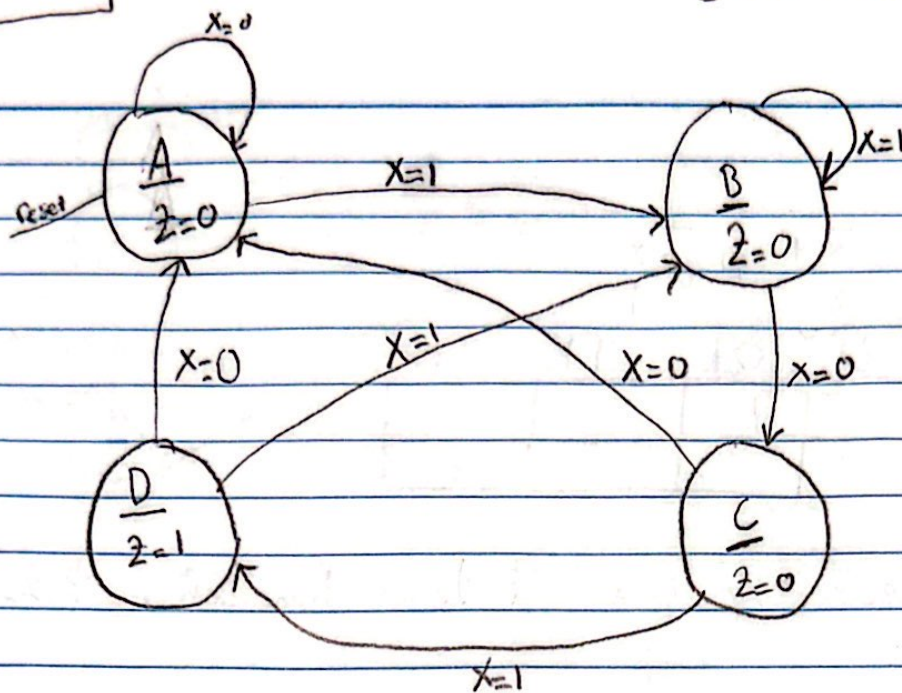


Insert Star here

Create Moore Finite State Diagram



101101
10101

Non overlapping Moore
Machine sequence 101

A=00 B=01 C=10 D=11

Generate Truth Table

	Current State		Input X		
	q_1	q_0		d_1	d_0
A	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
B	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	1
C	1	0	0	0	0
	1	0	1	1	1
D	1	1	0	0	0
	1	1	1	0	1

OG Table


	Current State		Output Z
	q_1	q_0	
A	0	0	0
B	0	1	0
C	1	0	0
D	1	1	1


$$d_0 = x$$

$$d_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{x} + q_1 \bar{q}_0 x$$

$q_1 \backslash q_0 x$	00	01	11	10
1		1		1
0		1		1
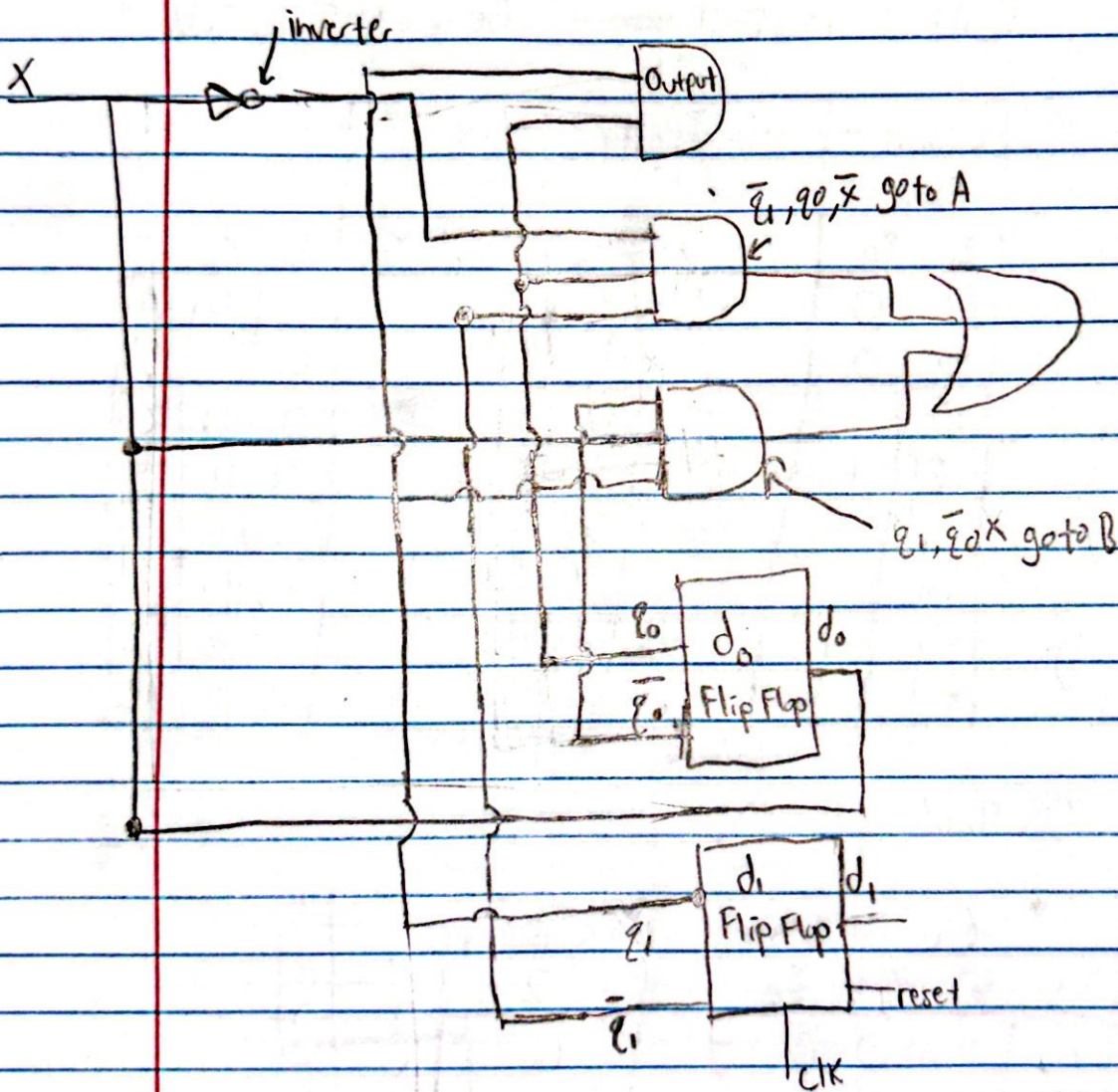
$$d_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{x} + q_1 \bar{q}_0 x \quad \{ d_0 = x \text{ from before} \} \quad z = q_1 q_0$$



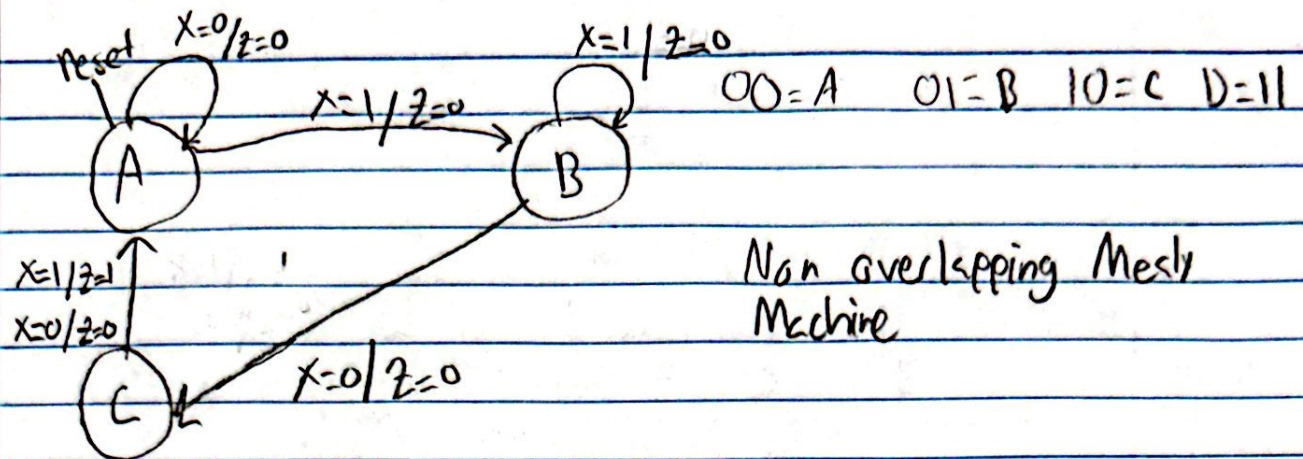

Current State		Input X	Next State		
q_1	q_0		d_1	d_0	
0	0	0	0	0	A
0	0	1	0	1	B
0	1	0	1	0	C
0	1	1	0	1	B
1	0	0	0	0	A
1	0	1	0	0	A
1	1	0	X	X	X
1	1	1	X	X	X

OG Table

	Current State		Output z
	q_1	q_0	
A	0	0	0
B	0	1	0
C	1	0	0
C	1	0	1
D	X	X	X

$$d_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{x}$$


$$d_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 x + \bar{q}_1 q_0 x + \bar{q}_1 x (\bar{q}_0 + q_0)$$

$$d_0 = (\bar{q}_1 x)$$

$$z = q_1 \bar{q}_0 x$$

Draw circuit
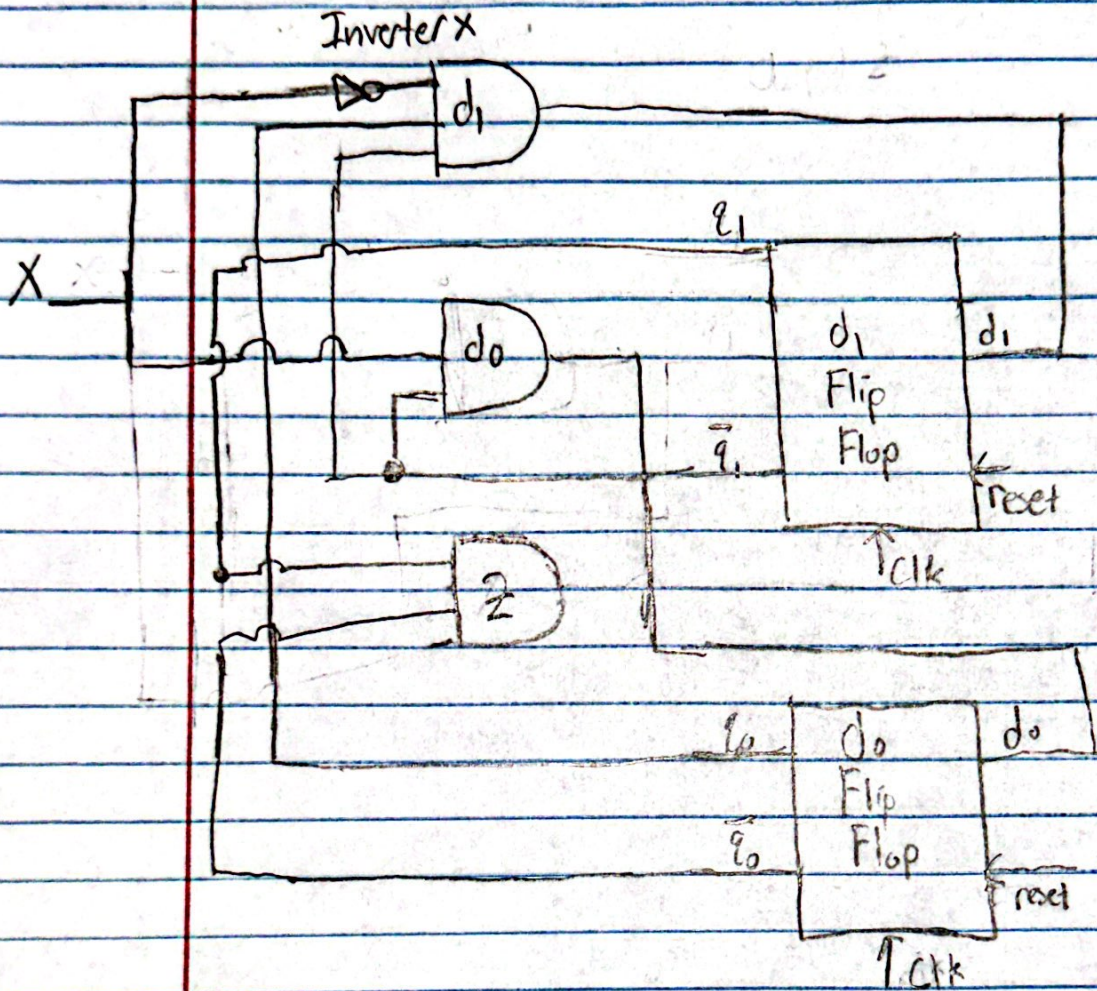
$$d_1 = \bar{q}_1 q_0 \bar{x} \quad d_0 = \bar{q}_1 x \quad z = q_1 \bar{q}_0$$



Moore Sequence recognizer detects overlapping Sequence 001

