

LSC 137 Assignment 3

Design a Single Cell CPA (Ripple Carry Adder) full adder

A. Input - A_x, B_x, C_{in} Output - S_x, C_{out}

3 inputs so 8 total possibilities for truth table 2^3

A.	Input			Output		Step 1 Generate Truth table
	A_x	B_x	C_{in}	S_x	C_{out}	
r_0	0	0	0	0	0	Step 1 Generate Truth table $0+0=0$ $0+1=1$ $0,0$ $1+0=1$ $1+1=10$ $0,1$ $1,0$ $1,1$
r_1	0	0	1	1	0	
r_2	0	1	0	1	0	
r_3	0	1	1	0	1	
r_4	1	0	0	1	0	
r_5	1	0	1	0	1	
r_6	1	1	0	0	1	
r_7	1	1	1	1	1	

Step 2 Determine logical expression with high numbers

$$S_x = \bar{A}_x \bar{B}_x C_{in} + \bar{A}_x B_x \bar{C}_{in} + A_x \bar{B}_x \bar{C}_{in} + A_x B_x C_{in}$$

$$C_{in} = A_x B_x C_{in} + A_x \bar{B}_x C_{in} + \bar{A}_x B_x C_{in} + A_x B_x \bar{C}_{in}$$

B. Step 3 Simplify with kmap

		Bx Cin						Bx Cin			
		00	01	11	10			00	01	11	10
S_x	A_x					C_{out}	A_x				
	0		1		1		0			1	1
	1	1		1			1	1	1	0	0

Special case since diagonal

$$S_x = A_x \oplus B_x \oplus C_x$$

\oplus exclusive or


$$\#1 \ 101 \rightarrow 111 \quad \#2 \ 111 \rightarrow 110$$

$$\#3 \ 111 \rightarrow 011$$

$$A_x C_{in} + A_x B_x + B_x C_{in}$$

$$A_1 \quad A_2 \quad A_3$$

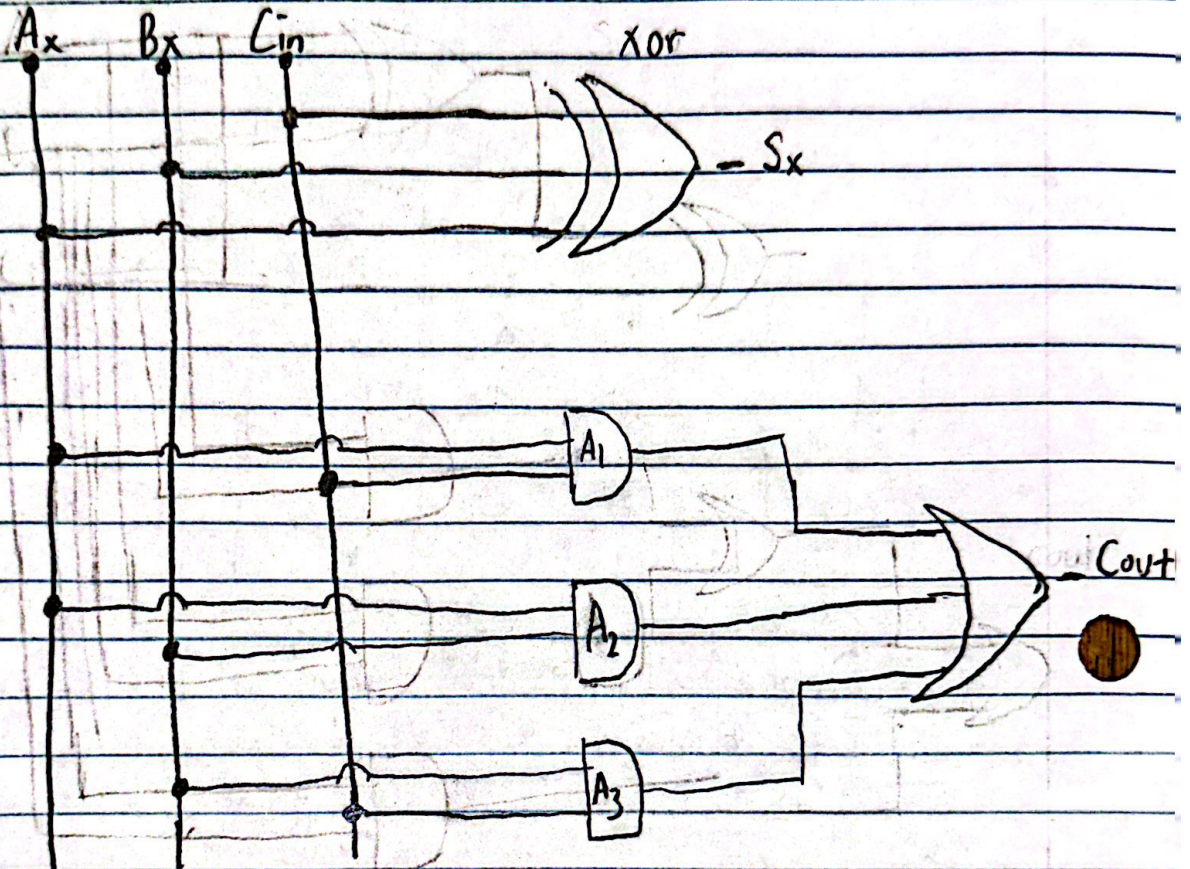Q. Create the Schematic diagram for the Full Adder
 $A \oplus B \oplus C_{in} \Rightarrow A \oplus C_{in} + A \oplus B + B \oplus C_{in}$



CSC 137 Assignment 3 Part 2

2 Design a 1 bit, 2 to 1 multiplexer. Outputs Y when $S=0, X$ when $S=1$

A Generate the truth table

$2^3 = 8$ outputs

	S	X	Y	r	
0,0	0	0	0	0	$S=0$ output Y
0,1	0	0	1	1	$S=1$ output X
1,0	0	1	0	0	
1,1	0	1	1	1	
	1	0	0	0	
	1	0	1	0	
	1	1	0	1	
	1	1	1	1	

Step 2 determine Logical Expressions with high numbers

$$\bar{S}xY + \bar{S}x\bar{Y} + Sx\bar{Y} + SxY$$

B Step 3 Simplify with Kmap

		xy			
		00	01	11	10
S	0		1	1	1
	1		1	1	1

$$001 \rightarrow 011 \quad 111 \rightarrow 110$$

$$\bar{S}y + \bar{S}x \quad 111 \rightarrow 011 \quad 011 \rightarrow 010$$

$$\bar{S}y + \bar{S}x$$

$$Sx + yx + \bar{S}y$$

C Schematic Diagram for Mux

